

Konstantlichtregelung

mit Busmodulen ab Firmware 17..

Die Aufgabe

Die Leuchten-Helligkeit wird *kontinuierlich* (stetig) dem wechselnden Tageslicht angepasst. Man kann auch sagen: Die Leuchten werden dem Tageslicht nachgeregelt, so dass am Arbeitsplatz annähernd die selbe Helligkeit herrscht. Einsatzgebiete sind z.B. Schulklassen, Büros, Fertigungshallen, usw.


Die Komponenten

Diese Dokumentation einer Konstantlichtregelung ist für das auf dem Bild gezeigte Schaltungsbeispiel.

Als Busmodul kommt ein LCN-HU zum Einsatz. Damit kann auch per 1-10V oder DALI gedimmt werden. Alternativ kann auch ein LCN-UPP mit LCN-AO1R eingesetzt werden (1-10V), oder ein LCN-UPS mit LCN-DDR (DALI).

Als Lichtsensor kommt ein LCN-GBL (oder LCN-GUS) zum Einsatz. Sein Lichtsensor dient der Konstantlichtregelung, sein Bewegungsmelder aktiviert die Konstantlichtregelung nur, wenn sie wirklich benötigt wird.

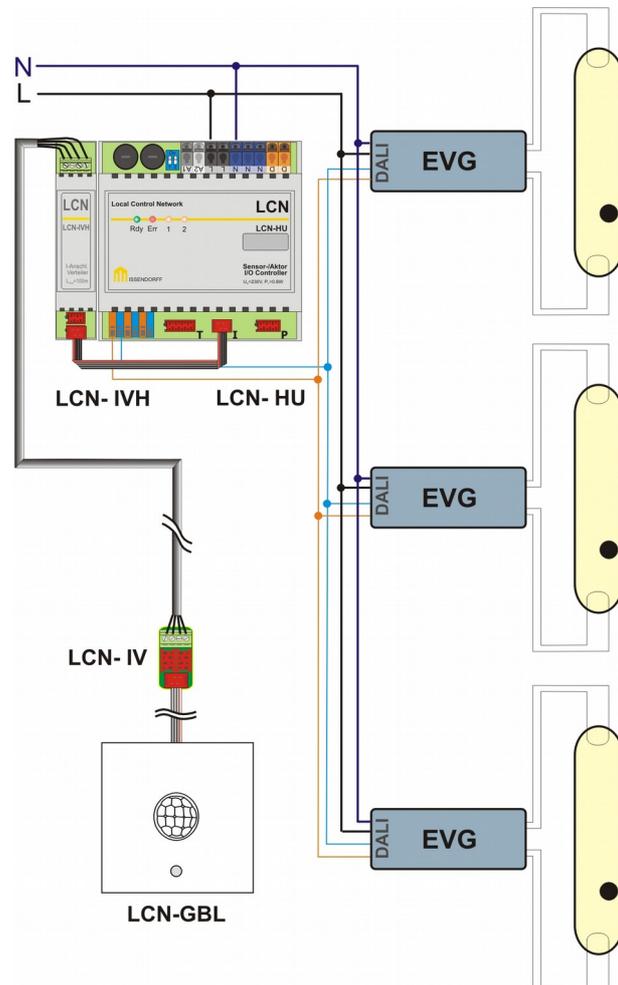Alternativ kann auch der Lichtsensor LCN-LSA eingesetzt werden, zusammen mit einem LCN-BMI als Bewegungsmelder.



Im folgenden werden zwei Varianten näher erläutert: Zuerst die 2-Punkt-Regelung mit Schwellwerten und danach die Regelung mit Proportionalregler. Auf den abschließenden Seiten ein Paar Tipps zur Installation und Programmierung

Regler 1: (keine Reglereinstellung)
Regler 2: (keine Reglereinstellung)

Tastenbelegung:

Taste A1 • Handbetrieb (Automatik aus) ----- Manuelle Bedienung

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Ausg.1: UMSchalten, Rampe: 1.00 Sek

Lang: Ausg.1: UMSchalten, Rampe: 6.00 Sek

Los: Ausg.1: Rampe stop

(2) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Relais - - - - - 1 1

• Relais 7+8 ein = Hand

Lang: Relais - - - - - 1 1

Los: Unprogrammiert

Taste A2 • Automatik (Handbetrieb aus)

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Relais-Timer - - - - - 1 1 in 0.96s

• Relais 7+8 aus (nach 0.96s)=Auto

Lang: Relais-Timer - - - - - 1 1 in 0.96s

Los: Unprogrammiert

Taste A3 • Licht aus

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 - - - für 45d • sperre Ausgang1

Lang: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 - - - für 45d

Los: Unprogrammiert

Taste B1 • Schwellwert1-1

(1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Unprogrammiert

Lang: Ausg.1: AUS, Rampe: 100.00 Sek

• zu hell

Los: Ausg.1: Rampe stop

• OK

(2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Wiederhole Schwellwert - 2 - - (Register 1)

Lang: Unprogrammiert

Los: Sende Tasten: Tabelle B Tasten 1 - - - - - in 1s

Taste B2 • Schwellwert1-2

(1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Unprogrammiert

Lang: Ausg.1: Rampe stop

• OK

Los: Ausg.1: EIN, Rampe: 100.00 Sek

• zu dunkel

Taste B4 • BWM (GBL/BMI)

(1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Unprogrammiert

Lang: Relais - - - - - 1 - - -

• Unruhe

Los: Unprogrammiert

• Ruhe

(2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Unprogrammiert

Lang: Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - - 5 - - - in 5s

Los: Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - - 6 - - in 15m • Ihr Nachlauf

Taste C5 (Stat.Komm R5) • BWM

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 SendeTasteVerz. Kurz: Wiederholde Schwellwert 1 (Register 1)
 Relais5 ein Lang: Sperre Ausg. teilweise: (100%) 1 -- 4 für 1s
 Relais5 aus Los: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 --- für 45d
- Unruhe: entsperre
 - Ruhe&Nachlauf: sperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 Kurz: Unprogrammiert
 Lang: Ausg.1 EIN, Rampe 6s
 Los: Unprogrammiert
- Unruhe: Licht an
als Quittierung für den Anwender

Taste C6 (Stat.Komm R6) • BWM

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 SendeTasteVerz. Kurz: Relais ---- 0 ---
 Lang: Unprogrammiert
 Los: Unprogrammiert
- Ruhe&Nachlauf

Taste C7 (Stat.Komm R7) • Auto/Hand

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 Kurz: Unprogrammiert
 Relais7 ein Lang: Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 1 1 -- ----
 Relais7 aus Los: Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 0 0 -- ----
- Hand: sperre
 - Auto: entsperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 Kurz: Unprogrammiert
 Lang: Sperre Ausg. teilweise: (100%) 1 -- 4 für 1s
 Los: Unprogrammiert
- Hand: entsperre

Taste C8 (Stat.Komm R8) • Auto/Hand

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 SendeTasteVerz. Kurz: Wiederhole Relais ---- 5 ---
 Relais8 ein Lang: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten ---- 1 ---
 Relais8 aus Los: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten ---- 0 ---
- Hand: sperre
 - Auto: entsperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
 Kurz: Unprogrammiert
 Lang: Tabelle C: Sende-Tasten-Timer stoppen
 Los: Sende Tasten: Tabelle C Tasten ---- --- 8 in 1s
- Hand: Nachlauf abbr.
 - Auto: Ist noch Unruhe?

Variante B – Konstantlichtregelung mit Regler

Diese Programmierung ist mit dem Regler realisiert. Das Regelverhalten entspricht einem Proportionalregler.

Segment: 0 Name: Kommentar:
ID: 99 **Konstantlicht FW17.. pv 2015-03 – Regler**
Typ: LCN-HU oder jedes andere Busmodul ab Firmware 17..

I-Anschluss: Sensoren: GBL/BMI ([Bewegungsmelder](#))
Variablen: Variable 3 = GBL/LSA ([Lichtsensor](#))
Ausgang: Ausgang 1: Schalter 1% (oder Dimmer), EVG-Port: 0-10V oder DALI

Betriebsmeldungen-Kommandos:

Netzspannungsüberwachung, Netzausfall länger 20 Sek.

(1) Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17..":

Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - - 8 in 11s

• [Auto: Ist schon Unruhe?](#)

Statuskommandos: Relais 5-8 / Tasten C5-C8
 Ausgang 1 / Taste D1

Schwellwerte: Deaktiv.

Regler 1: Heizen, Reglersperrung möglich
 Sollwert: 500, Proportionalbereich: 100
 Quelle: 3: GBL/LSA
 Ziel: Segment 0, Modul 99 Ausgang 1 (Rampe: 100.00 s)
Regler 2: (keine Reglereinstellung)

Tastenbelegung:

Taste A1 • [Handbetrieb \(Automatik aus\)](#) ----- Manuelle Bedienung

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Ausg.1: Umschalten, Rampe: 1.00 Sek

Lang: Ausg.1: Umschalten, Rampe: 6.00 Sek

Los: Ausg.1: Rampe stop

(2) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Relais - - - - - 1 1

• [Relais 7+8 ein = Hand](#)

Lang: Relais - - - - - 1 1

Los: Unprogrammiert

Taste A2 • [Automatik \(Handbetrieb aus\)](#)

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Relais-Timer - - - - - 1 1 in 0.96s

• [Relais 7+8 aus \(nach 0.96s\)=Auto](#)

Lang: Relais-Timer - - - - - 1 1 in 0.96s

Los: Unprogrammiert

Taste A3 • [Licht aus](#)

(1) -> Segment 0, Modul 99 "Konstantlicht FW17.."

Kurz: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 - - - für 45d • [sperre Ausgang1](#)

Lang: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 - - - für 45d

Los: Unprogrammiert

Taste B4 • **BWM (GBL/BMI)**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Relais - - - - 1 - - -
Los: Unprogrammiert
- Unruhe
 - Ruhe
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - 5 - - - in 5s
Los: Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - - 6 - - in 15m
- Ihr Nachlauf

Taste C5 (Stat.Komm R5) • **BWM**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Wiederhole Regler 1
Lang: Sperre Ausg. teilweise: (100%) 1 - - 4 für 1s
Los: Sperre Ausg. teilweise: (0%) 1 - - - für 45d
- SendeTasteVerz. Relais5 ein
Relais5 aus
- Unruhe: entsperre
 - Ruhe&Nachlauf: sperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg.1 EIN, Rampe 6s
Los: Unprogrammiert
- Unruhe: Licht an
als Quittierung für den Anwender

Taste C6 (Stat.Komm R6) • **BWM**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Relais - - - - 0 - - -
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
- SendeTasteVerz.
- Ruhe&Nachlauf

Taste C7 (Stat.Komm R7) • **Auto/Hand**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sperre Regler 1
Los: Entsperre Regler 1
- Relais7 ein
Relais7 aus
- Hand: sperre
 - Auto: entsperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Sperre Ausg. teilweise: (100%) 1 - - 4 für 1s
Los: Unprogrammiert
- Hand: entsperre

Taste C8 (Stat.Komm R8) • **Auto/Hand**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Wiederhole Relais - - - - 5 - - -
Lang: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten - - - - 1 - - -
Los: Sperre Tasten: Tabelle C Tasten - - - - 0 - - -
- SendeTasteVerz. Relais8 ein
Relais8 aus
- Hand: sperre
 - Auto: entsperre
- (2) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Tabelle C: Sende-Tasten-Timer stoppen
Los: Sende Tasten: Tabelle C Tasten - - - - - - - 8 in 1s
- Hand: Nachlauf abbr.
 - Auto: Ist noch Unruhe?

Taste D1 (Stat.Komm. A1) • **verhindert permanentes Ein- und Ausschalten**

- (1) -> Segment 0, Modul 0 "Konstantlicht FW17.."
Kurz: Ändere Regler1 Sollwert (rel. prog.) +0
Lang: Ändere Regler1 Sollwert (rel. prog.) +0
Los: Ändere Regler1 Sollwert (rel. prog.) -50
- Ausgang1 100%
Ausgang1 1-99%
Ausgang1 0%

Ergänzende Tipps für beide Varianten


Praxistipps

- Die gezeigten LCN Lichtwerte sind Startwerte. Die Werte müssen natürlich vor Ort kontrolliert und angepasst werden. Dazu ist ein Helligkeitsmessgerät (Luxmeter) erforderlich, welches die Helligkeit auf der Arbeitsfläche, Schreibtisch, usw. misst. Dieser Messwert wird dann mit dem tatsächlich gemessenen Lichtwert im LCN Modul verglichen.
- Die Rampe (Dimm-Geschwindigkeit) ist bei der Programmierung frei wählbar und kann so groß gewählt werden, dass bei der Regelung das Auge keine Helligkeitsunterschiede wahrnimmt (Rampe => 100 Sekunden).
- Der Lichtsensor (LCN-GBL, LCN-LSA) sollte möglichst weit entfernt vom Fenster (Tageslicht-Einstreuung) installiert werden. Und ohne direkte Beleuchtungslicht-Einstreuung von den Leuchten.
- Die Nachlauf-Zeit des Bewegungsmelders (Taste B4) ist frei wählbar und kann je nach Anwendung vergrößert (oder verkleinert) werden.
- Die manuellen Bedientasten (Taste A1, A2, A3) müssen nicht im gleichen Busmodule sein. Sie können in jedem beliebigen Busmodul sein, z.B. einem separatem LCN-UPS mit Glastaster LCN-GTS6.


Programmiertipps

- Betriebsmeldungen (Netzausfallerkennung): Zu finden unter „1-Eigenschaften“.
- Statuskommando Relais: Sie werden unter „3-Anschlüsse, P-Anschluss“ aktiviert. Hier braucht es nur Relais 5-8. Damit 'drückt' das Relais sozusagen seine C-Taste: Relais angezogen = 'lang', Relais abgefallen = 'los'. Relais 5 'drückt' die Taste C5, Relais 7 die Taste C7, Relais 8 die Taste C8. Da 'kurz' frei ist, kann es konfliktfrei für „Sende Taste verzögert“ verwendet werden. Hier im Beispiel ist Relais 5 Indikator für Bewegung (BWM), inklusive Nachlauf. Relais 7+8 dient zur Umschaltung zwischen Automatik- und Hand-Betrieb.
- Statuskommando Ausgang: Sie werden unter „2-Ausgänge“ aktiviert. Damit drückt der Ausgang sozusagen seine D-Taste: 100% (ein) = 'kurz', 1-99% (gedimmt) = 'lang', 0% (aus) = 'los'. Ausgang1 'drückt' die Taste D1, Ausgang2 die Taste D2, ...

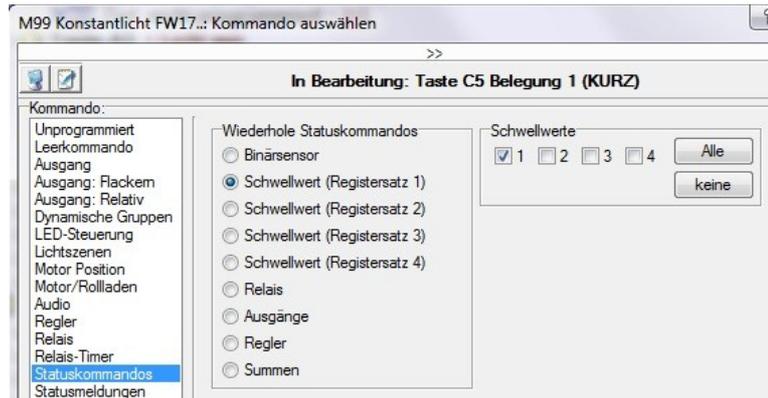Wiederhole: Der ausgewählte Sensor/Aktor wiederholt seinen aktuellen Messwert/Zustand und löst die entsprechende Aktion/Taste nochmal aus.



Sperre Ausgang temporär:

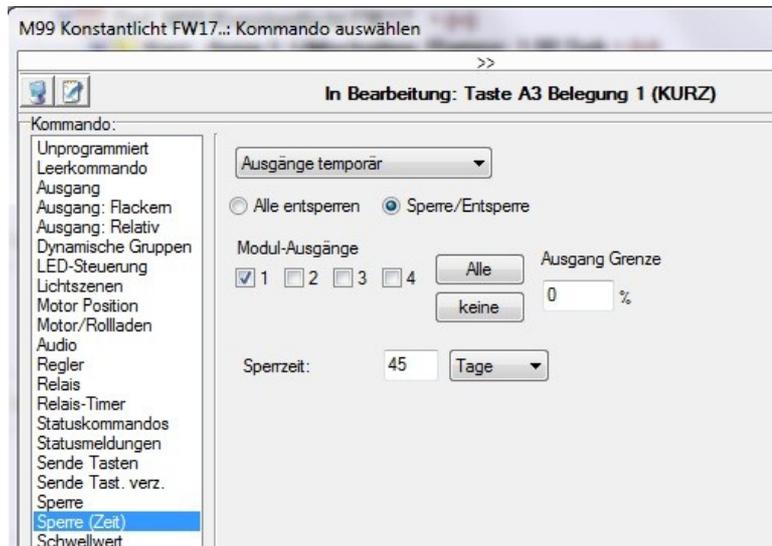

Und so wird entsperrt (freigegeben)



Diese Dokumentation dient Ihrer Information und wird von uns kostenlos zur Verfügung gestellt. © ISSENDORFF KG
 Programmiervorschläge sind unverbindliche Muster, die wir nach besten Wissen erstellen. Sie beziehen sich auf zum Zeitpunkt der Erstellung
 machbare Lösungen. Dem Errichter obliegt allein die Verantwortung für Sicherheit und Funktion. Erwähnte Produkte oder Produkteigenschaften
 stellen nicht automatisch eine Lieferverpflichtung dar. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Markennamen unter Anerkennung des Eigentums
 der eingetragenen Markeninhaber verwendet. LCN ist ein eingetragener Warenname der ISSENDORFF KG, D-31157 Sarstedt.